

DISPOSITIVOS DE COMANDO - CONTADORES

OBJETIVO

- LIGAR/DESLIGAR EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS À DISTÂNCIA, DE UM OU MAIS LOCAIS;
- CONHECER A SITUAÇÃO OPERATIVA DO EQUIPAMENTO (LIG/DESLIG/ SOBRECARGA), À DISTÂNCIA;
- PERMITIR ACOPLAMENTO A DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO TÉRMICA

TIPOS DE CIRCUITOS

- CIRCUITOS ELÉTRICOS

.Fonte


.Carga

.Chave (LIG/DESL)

- TIPOS DE CIRCUITO

TIPO	FONTE USUAL	CARGA	CHAVES
POTÊNCIA	1 ϕ , 2 ϕ ou 3 ϕ	.Alta Potência	-Contatos Principais de Contatores
COMANDO	1 ϕ ou 2 ϕ	.Bobinas para acionamento (Baixa Pot.)	-Contatos Auxiliares de Contatores ou de Temporizadores -Botões
SINALIZAÇÃO	1 ϕ ou 2 ϕ	.Lâmpadas de Sinalização .Alarmes	-Contatos Auxiliares de Contator e/ou de Temporizadores

COMANDO À DISTÂNCIA

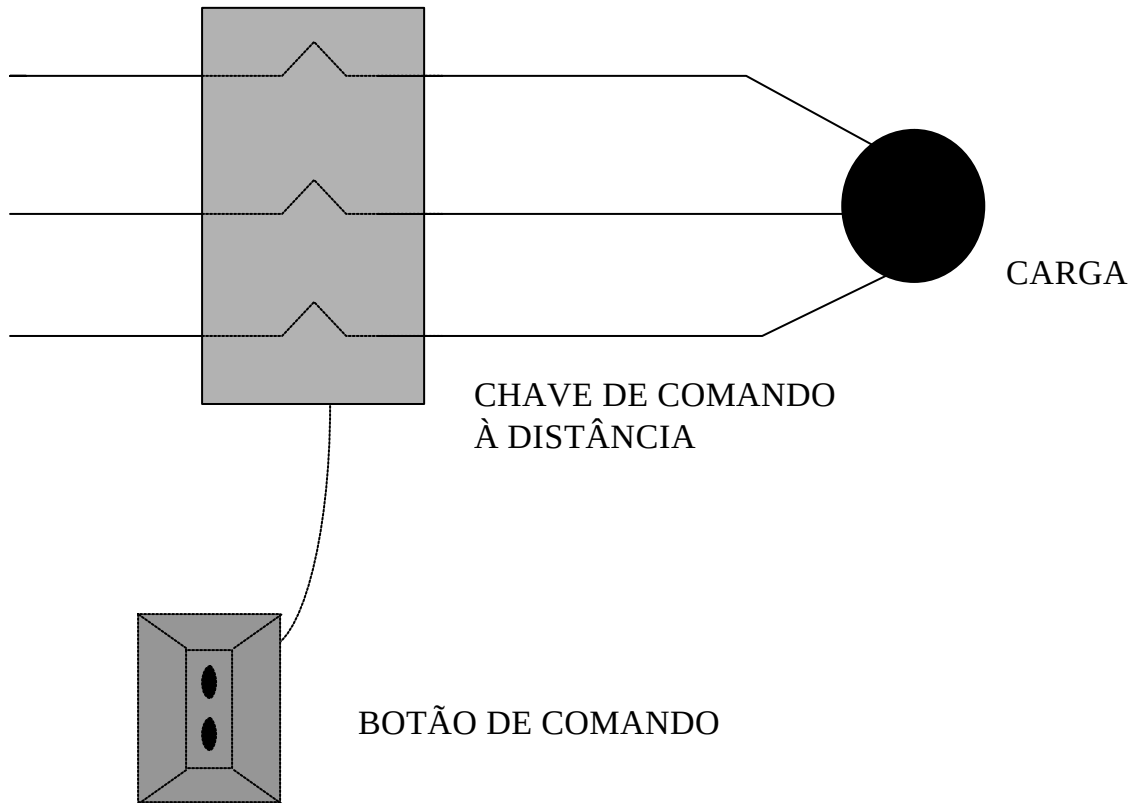

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:



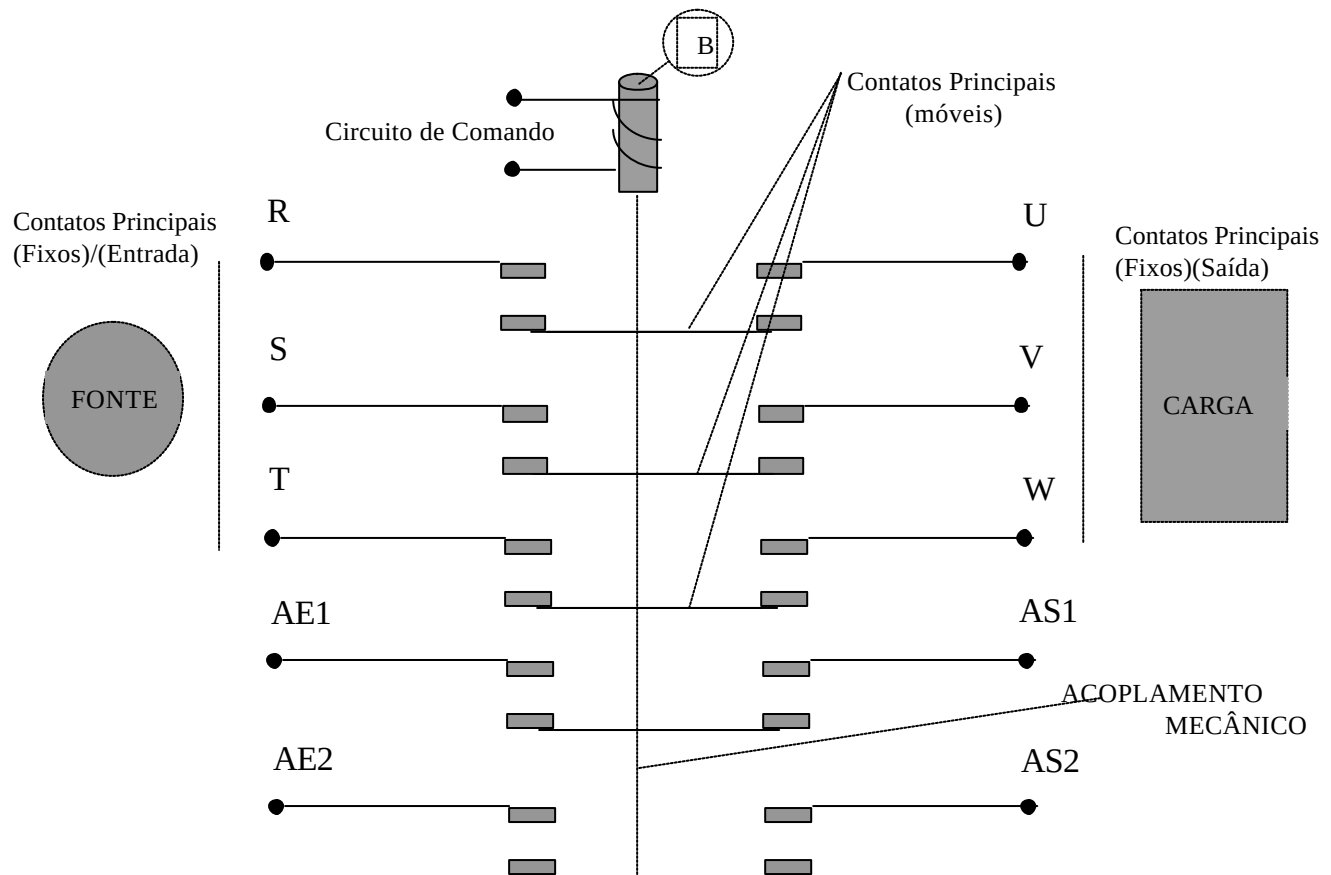


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE UM CONTATOR COM 3 CONTATOS PRINCIPAIS E 2 CONTATOS AUXILIARES

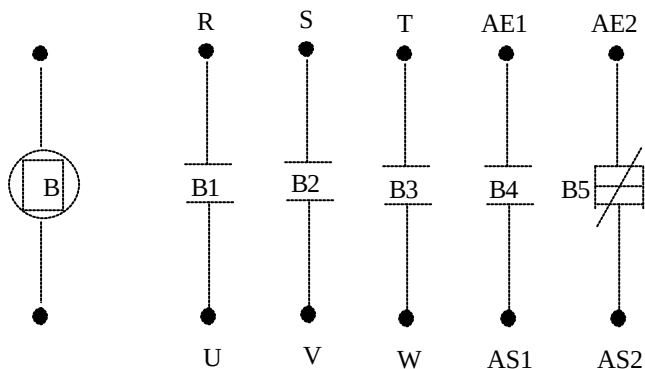


ELEMENTOS CONSTITUINTES

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO


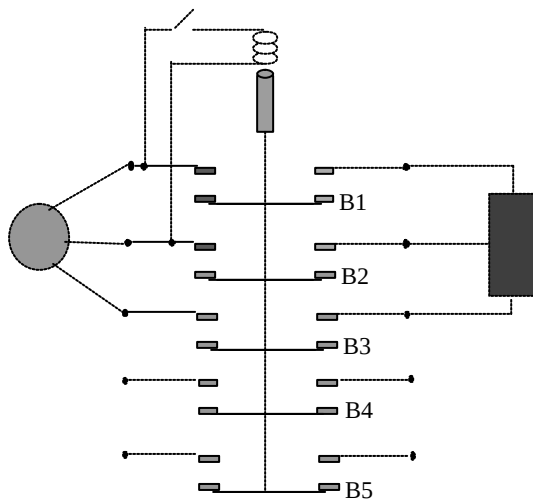


BOBINA DESENERGIZADA

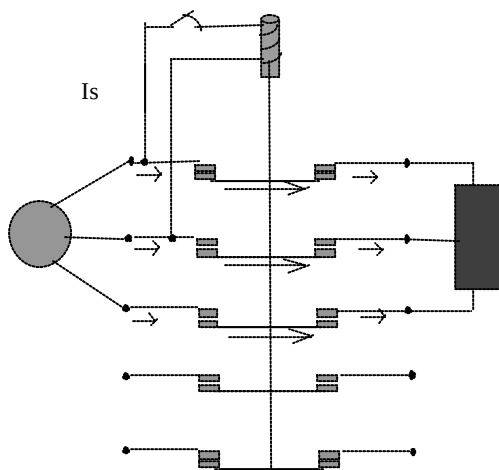


BOBINA ENERGIZADA


CONTATOR COM BOTÃO “LIGA-DESLIGA”

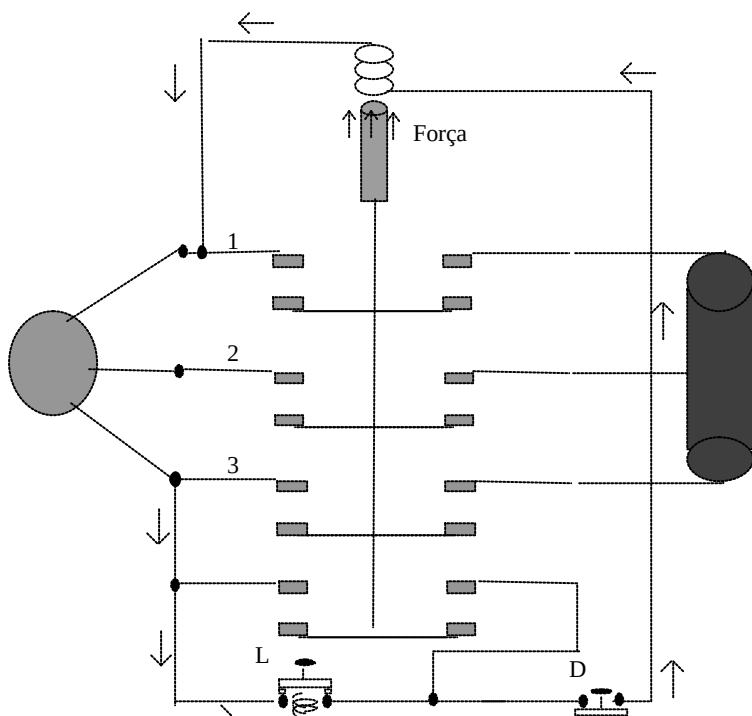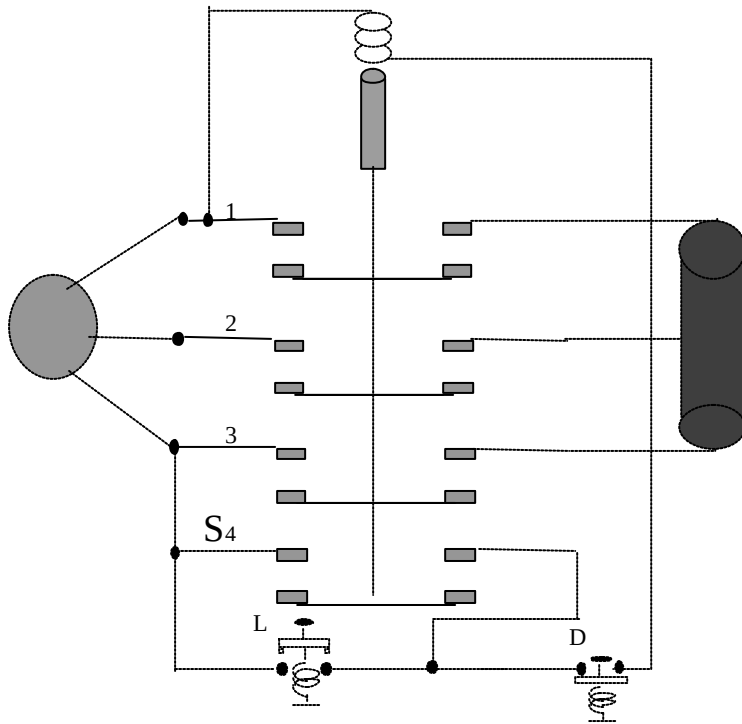



CONTATOR OPERANDO EM REGIME PERMANENTE

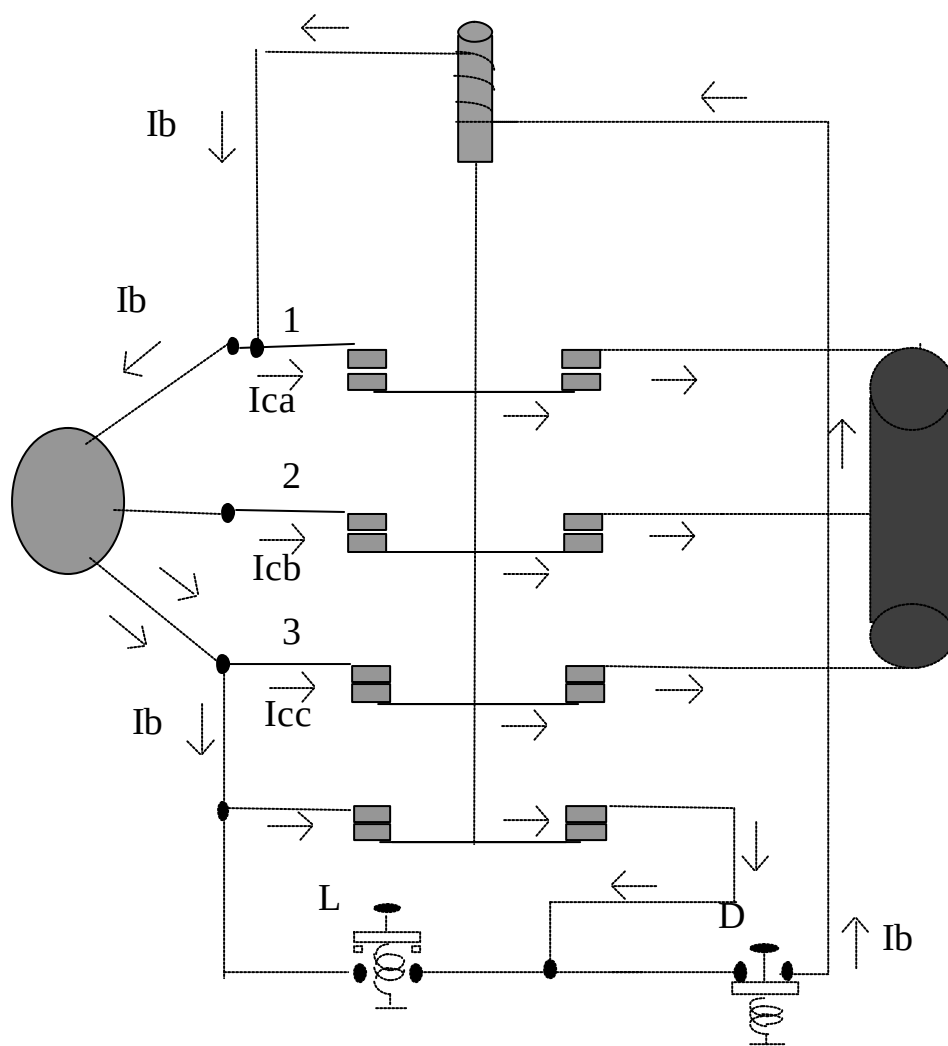

CIRCUITO DE COMANDO


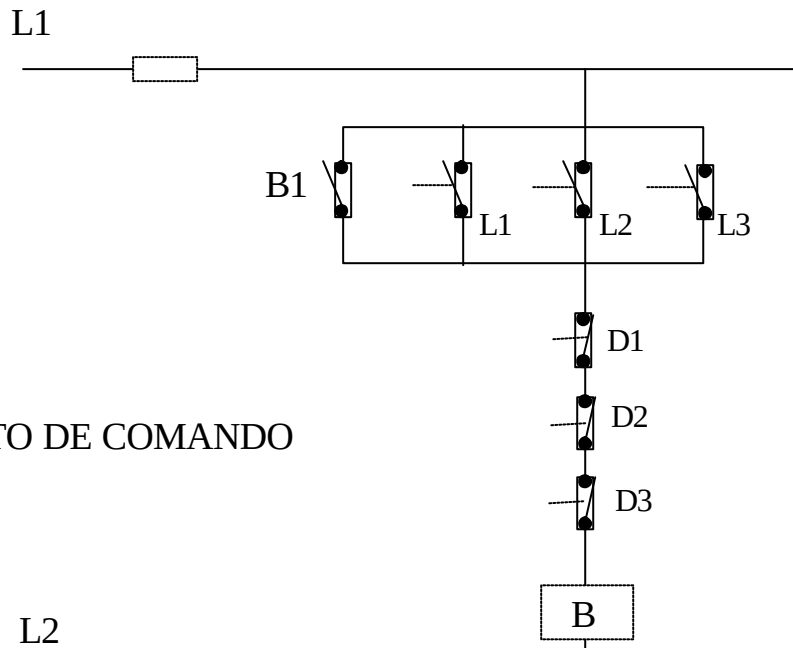


SINALIZAÇÃO DE ESTADO

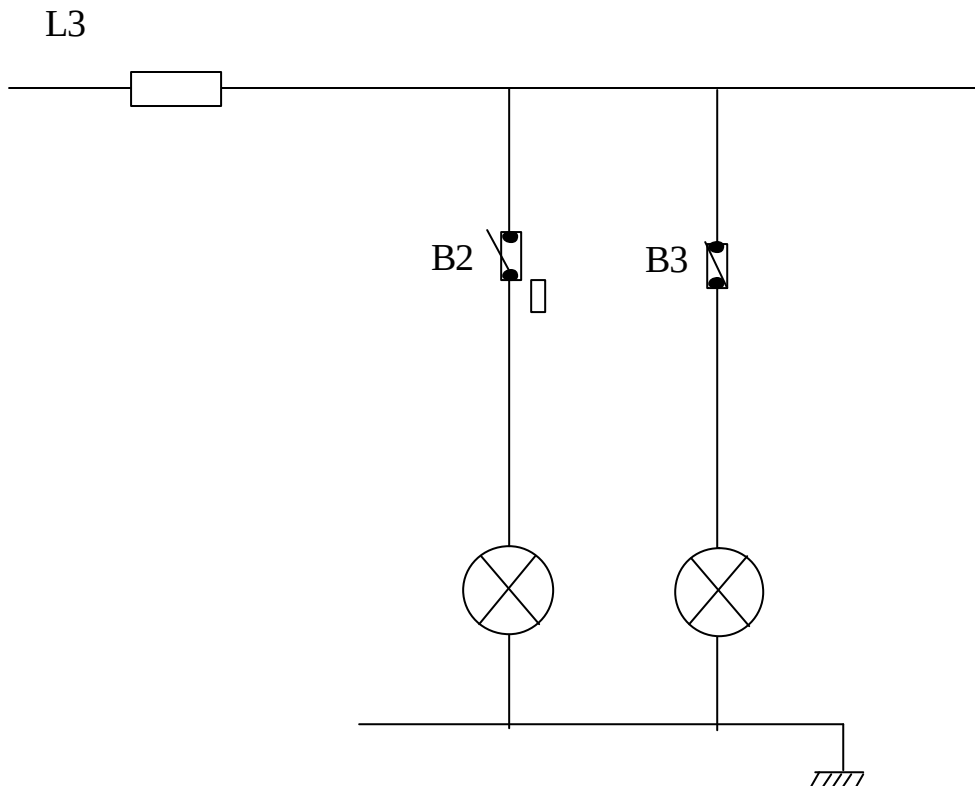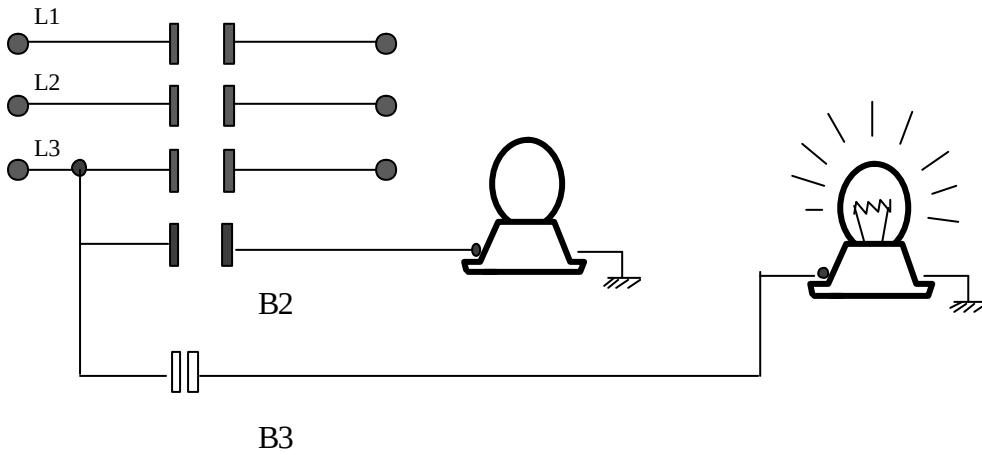


CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO






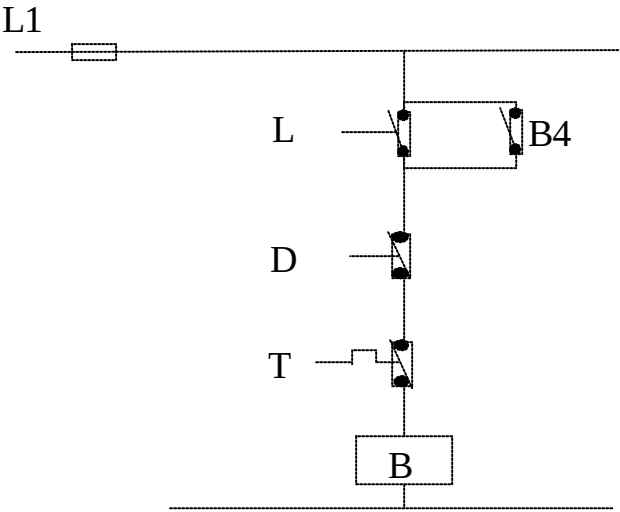
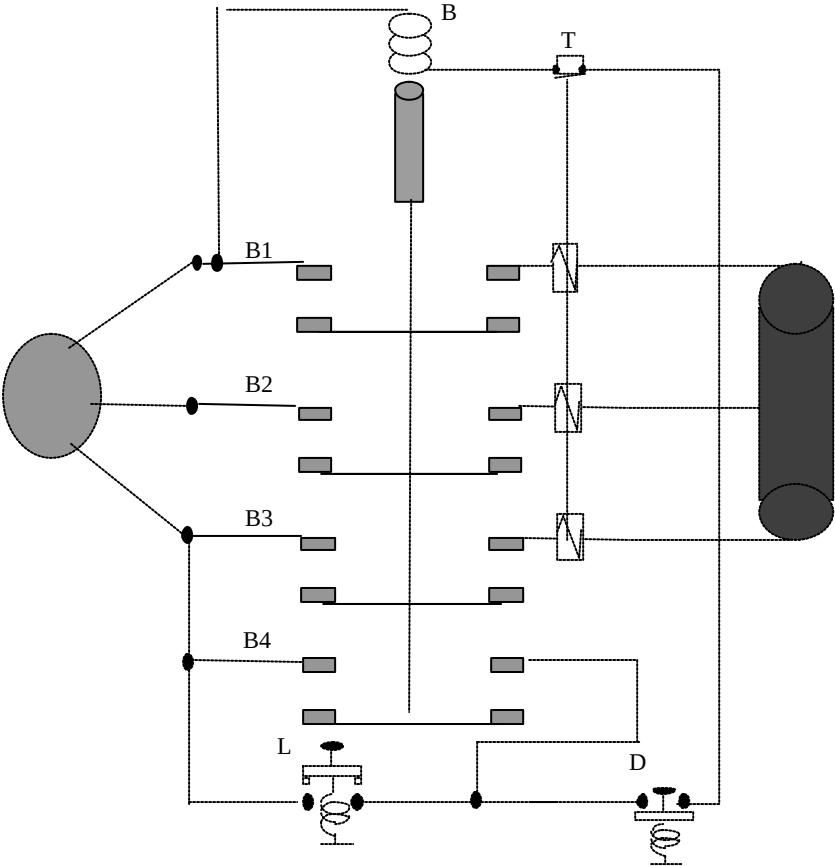
CONTATOR COM BOTÃO “LIGA-DESLIGA” E PROTEÇÃO TÉRMICA



CIRCUITO DE COMANDO



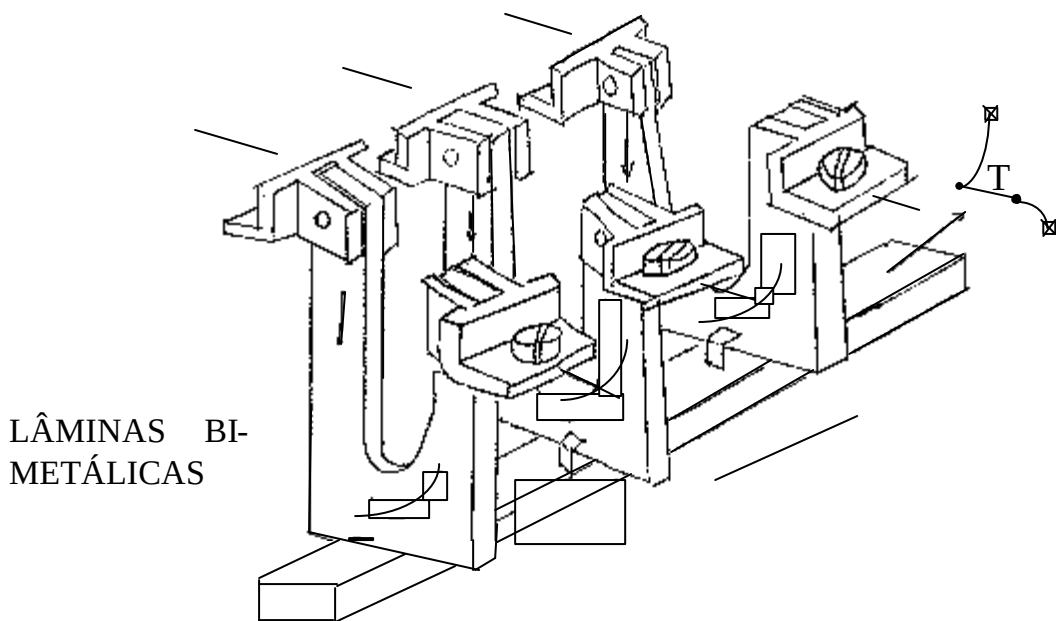
CONTATOR COM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO TÉRMICA



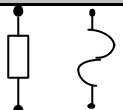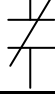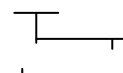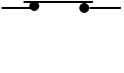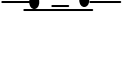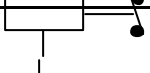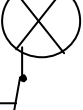ELEMENTO	ABNT/IEC	OUTROS
Fusível		
Contato normalmente aberto (NA)		
Contato normalmente fechado (NF)		
Comutador		
Contato temporizado no fechamento		
Contato temporizado na abertura		
Comando de fechamento manual		
Comando de abertura manual		
Contator ou relé com acionamento eletromecânico		
Contator com contato NA		
Contator com retardo para operar		
Relé térmico		
Comando por temperatura de fechamento		
Lâmpada de sinalização		
Comando NA de relé térmico		
Comando NF de relé térmico		


ESQUEMA DE REPRESENTAÇÃO

CONTATOR COM BOTÃO “LIGA-DESLIGA”

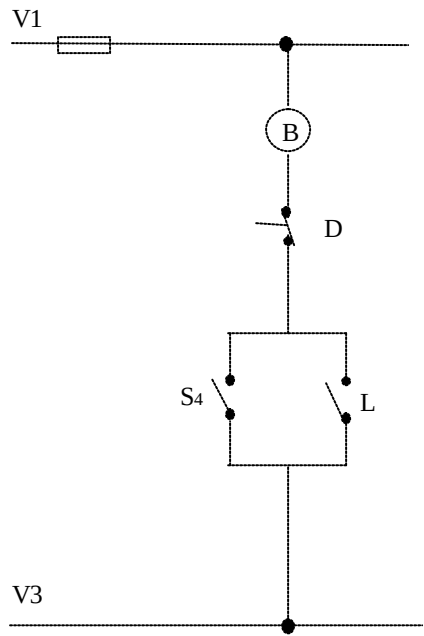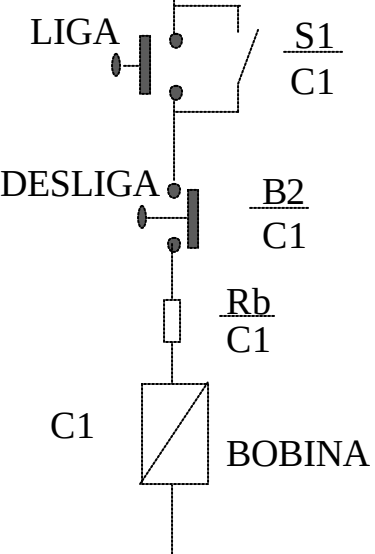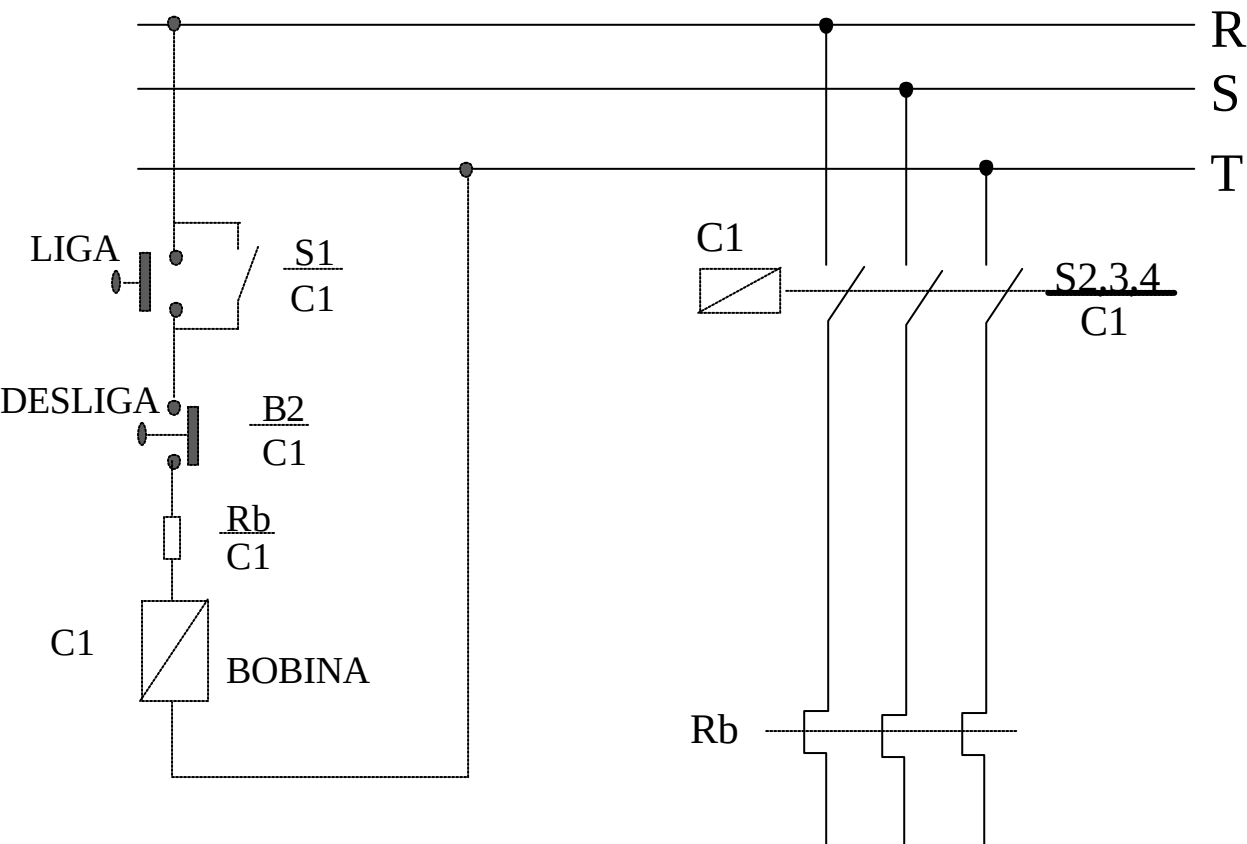


CIRCUITO DE COMANDO

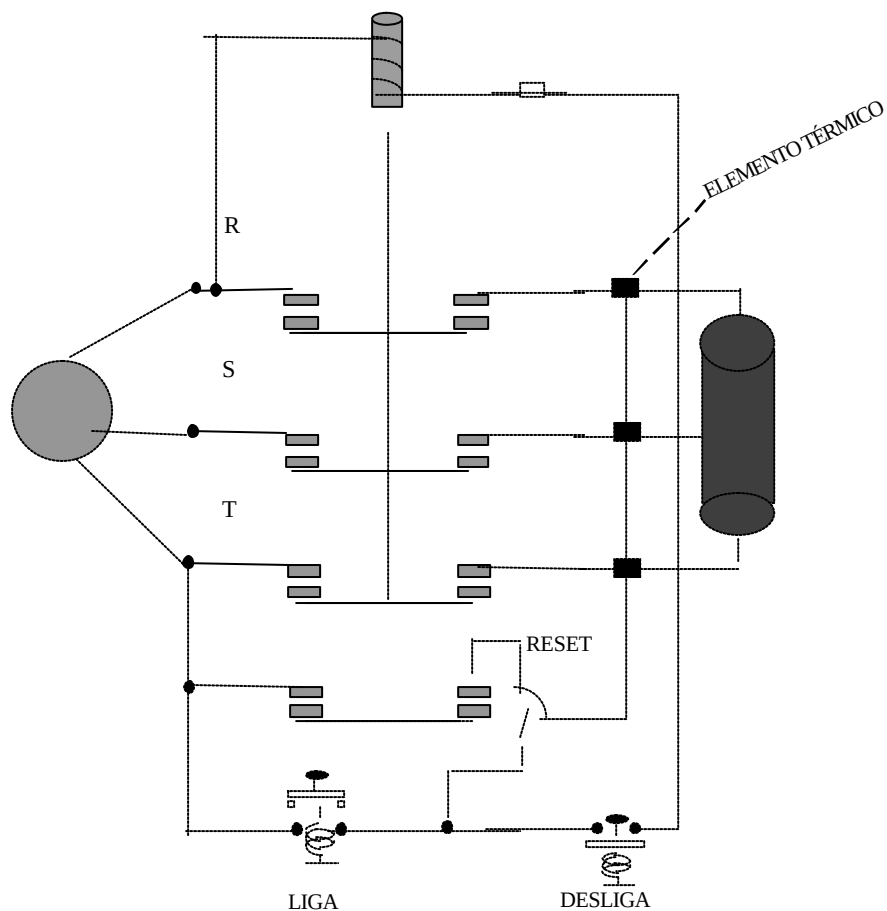
CONTATOR COM PROTEÇÃO TÉRMICA CHAVE DE RESET



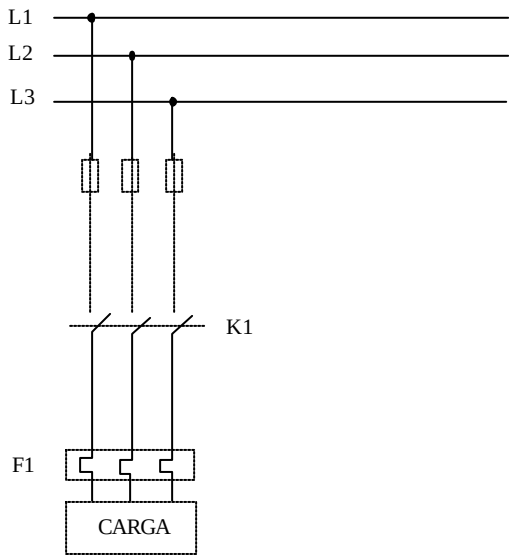CONTATOR COM BOTÃO “LIGA-DESLIGA” PROTEÇÃO TÉRMICA E SINALIZAÇÃO



CIRCUITO DE POTÊNCIA

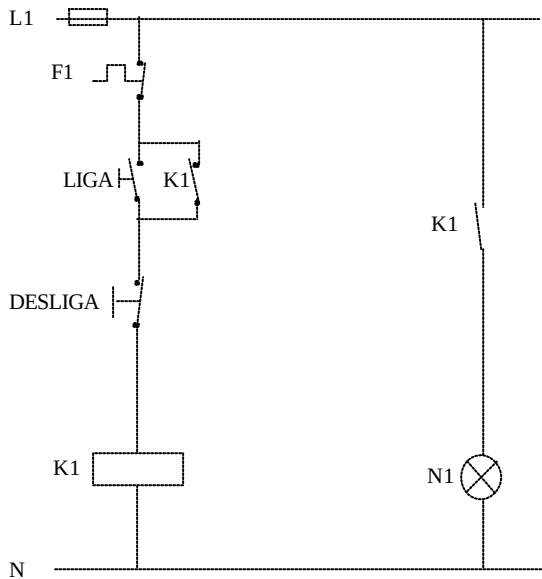

CIRCUITO DE COMANDO E SINALIZAÇÃO

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO


- NECESSITA-SE COMANDAR UM MOTOR DE INDUÇÃO DE 2HP, 220V, DE QUATRO PONTOS DISTINTOS. ALÉM DISSO (ESSE MOTOR ACIONA UMA PORTA). DESEJA-SE QUE:


. QUANDO A PORTA ABRIU O MOTOR DEVE DESLIGAR E QUANDO SE DER NOVO COMANDO O MOTOR DEVERÁ LIGAR NO SENTIDO CONTRÁRIO (FECHAMENTO DA PORTA).

. QUANDO A PORTA ESTIVER ABERTA, DEVERÁ ACENDER UMA LUZ AMARELA NOS PONTOS DE COMANDO.



. QUANDO A PORTA ESTIVER FECHADA, DEVERÁ ACENDER UMA LUZ VERDE NOS PONTOS DE COMANDO.

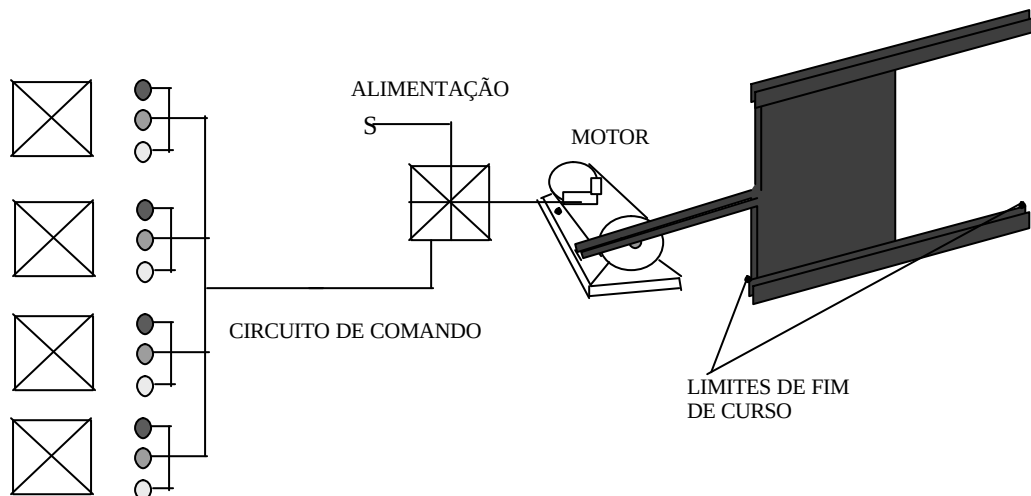. QUANDO O MOTOR DESLIGAR DEVIDO A ATUAÇÃO DO ELEMENTO TÉRMICO DEVERÁ ACENDER UMA LUZ VERMELHA NOS PONTOS DE COMANDO.



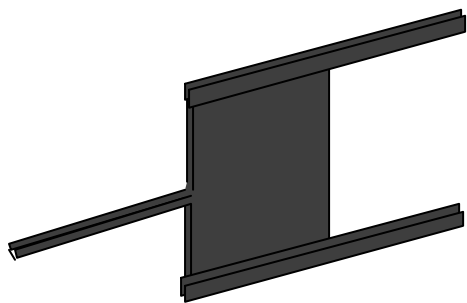

CIRCUITO DE FORÇA

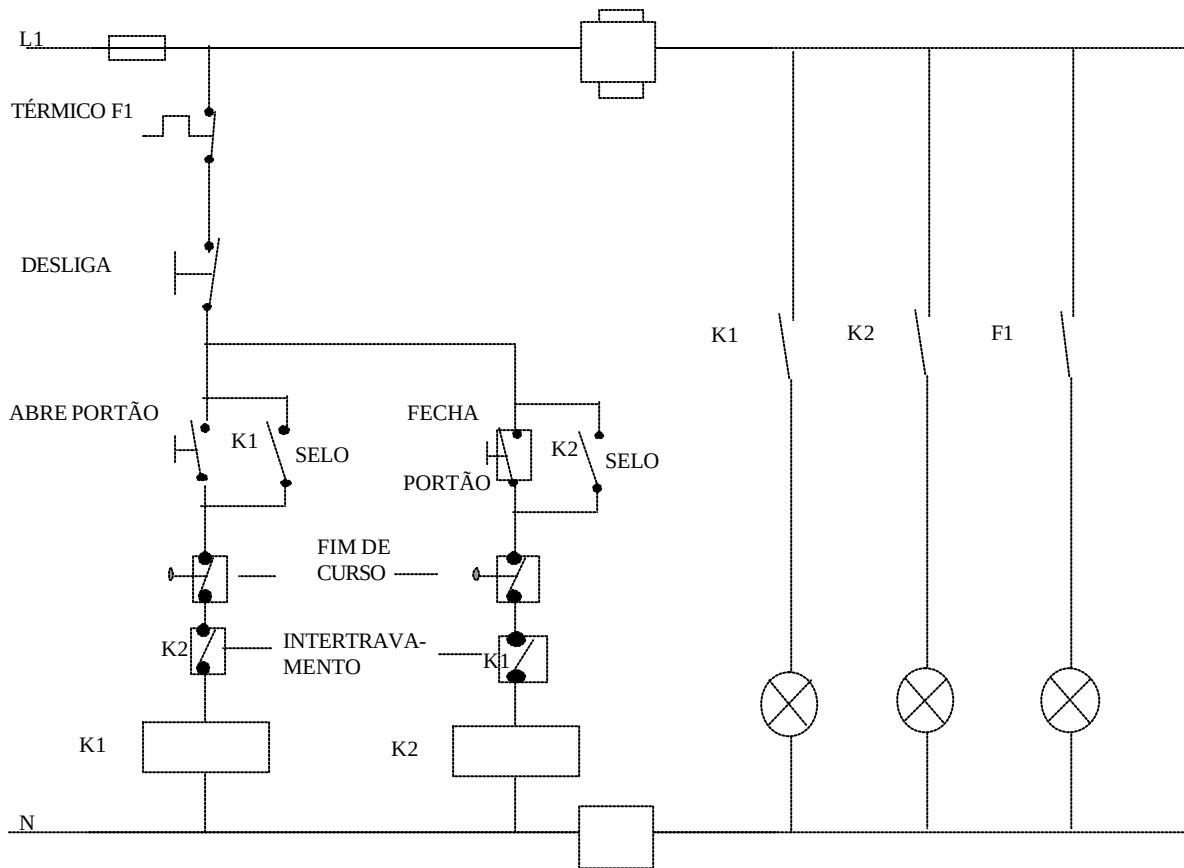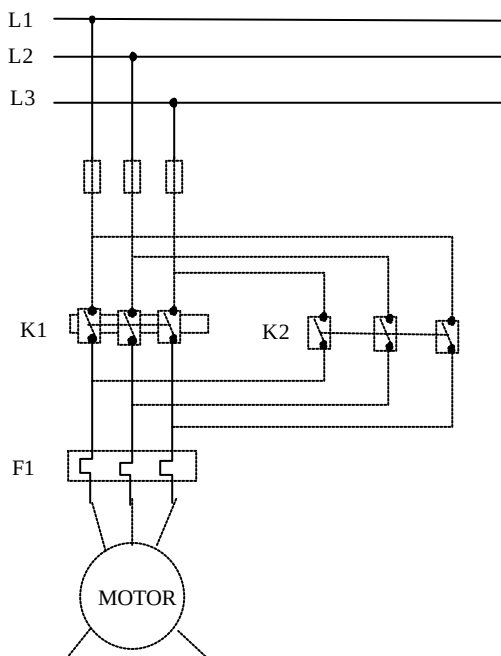

CIRCUITO DE COMANDO

CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO

ROTEIRO DA PARTE PRÁTICA

- 1- Materiais e Equipamentos
- FONTE
 - CONTATOR
 - ELEMENTO TÉRMICO
 - TEMPORIZADOR
 - BOTOEIRA
 - CARGA -RESISTÊNCIAS
 - MOTOR $3f$

2 - Acionamento das resistências com Comando à distância e sinalização


3 - Acionamento de uma misturadora com pré-aquecimento (de 15 A)

. Resistência ($3f$)


. Motor ($3f$)

CIRCUITOS REFERENTES ÀS RESISTÊNCIAS


POTÊNCIA

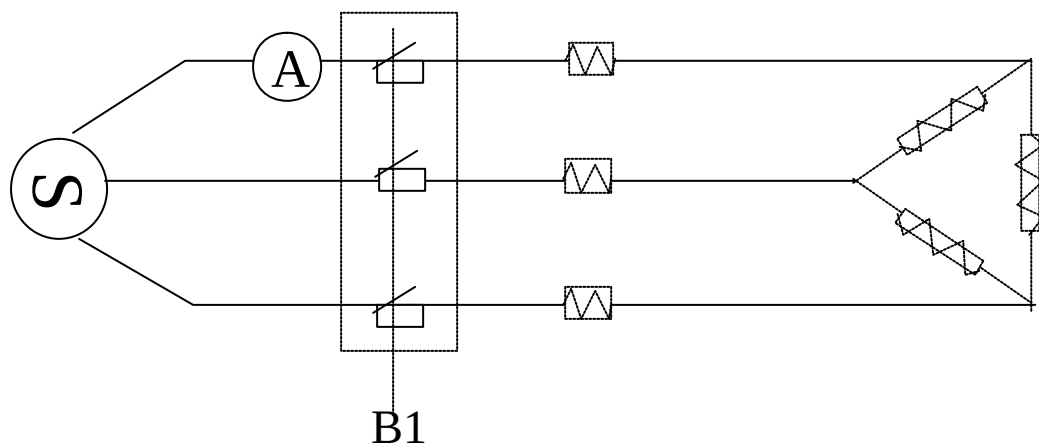

COMANDO

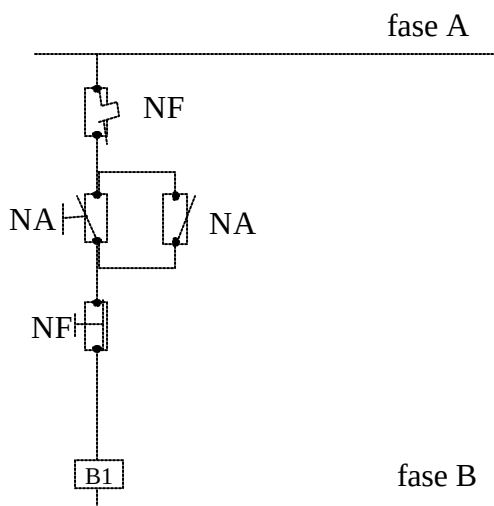



SINALIZAÇÃO

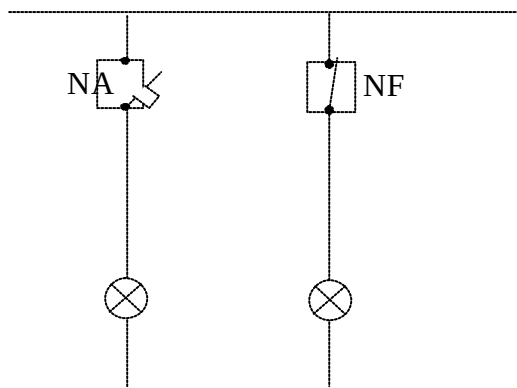


⊗ acende quando a resistência está desligada

⊗ acende quando houver sobrecarga

CIRCUITOS REFERENTES AO MOTOR

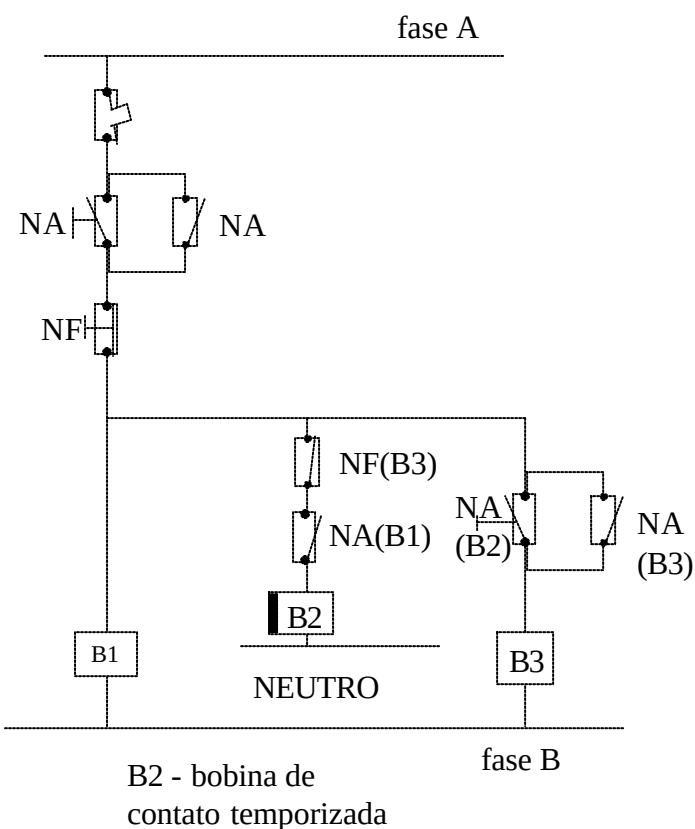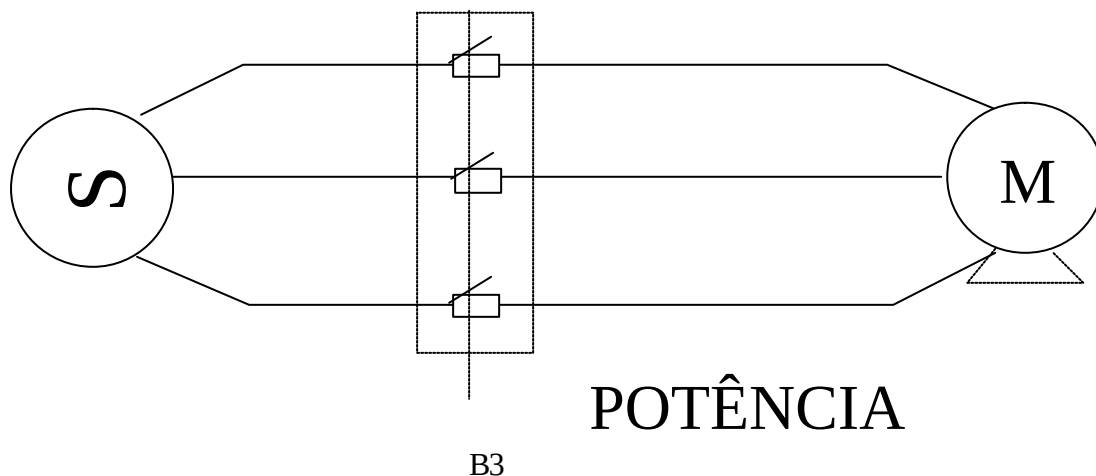

COMANDO

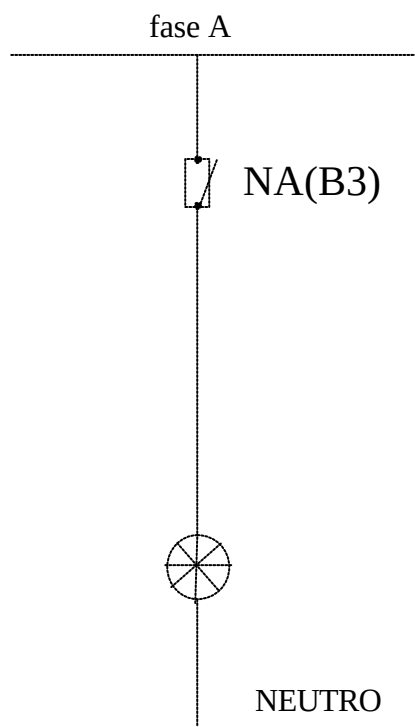

SINALIZAÇÃO